

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ФИЗИЧАРА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
ПМФ – ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ НОВИ САД

34. Савезно такмичење ученика основних школа школске 1997/98 године
Бечићи 29-30.05. 1998.
Задаци за VIII разред




1. Човек је решио да посматра своје око помоћу сочива жижне даљине $f = 10 \text{ cm}$ и равног огледала. При том је сочиво било постављено између ока и равног огледала на растојању $a = 15 \text{ cm}$ од ока. На ком растојању од сочива треба поставити огледало да би човек посматрао лик свог ока на растојању јасног вида ($d = 25 \text{ cm}$)?

2. На симетрично гвоздено језгро које има облик приказан на слици, намотана су два намотаја, а сваки од њих има одређени број навојака. Магнетни флукс који ствара намотај када кроз њега протиче струја не излази из гвозденог језгра (нема губитака магнетног флуksа) и дели се на два једнака дела. Магнетни флукс је на слици 2. представљен испрекиданим линијама. При укључењу намотаја 1 у мрежу наизменичног напона $U_1 = 40 \text{ V}$, индукована електромоторна сила на намотају 2 износи U_2 . Колики ће се напон индуктовати на намотају 1, ако намотај 2 укључимо у мрежу наизменичног напона U_2 ? Знамо да је магнетни флукс пропорционалан напону. (Слика 2.)


3. При преносу електричне енергије на већа растојања користи се трансформатор снаге $P=1 \text{ MW}$ који повећава напон на $U=6 \text{ KV}$. Утрошена електрична енергија се мери на два места, у самом трансформаторском постројењу и у пријемној тачки (потрошачу), помоћу електричних бројила. Сваког дана се разлика очитаних вредности увећава за $A=216 \text{ KWh}$. Колико пута је неопходно повећати напон, да губици електричне енергије не би били већи од 0,1%? Снага трансформатора је константна.

4. На једном крају двожичногвода налази се извор константне електромоторне сile (унутрашњи отпор је занемарљив), а на другом крају је прикључен потрошач отпорности $R_0=50\Omega$. У воду је на неком месту дошло до оштећења изолације, услед чега је струја кроз извор порасла два пута, а струја кроз потрошач опала осам пута у односу на првобитну вредност. Наћи отпор изолације на месту оштећења, ако је дужина сваке жице воде $L=2,5 \text{ km}$, а подужни отпор жице износи $\rho=1,25 \Omega/\text{km}$.

5. Колико наелектрисање ће протећи кроз прекидач после његовог затварања? Електромоторна сила батерије изн оси $\varepsilon=5 \text{ V}$, а капацитети кондензатора су $C_1=2\mu\text{F}$ и $C_2=1\mu\text{F}$. (Слика 1.)

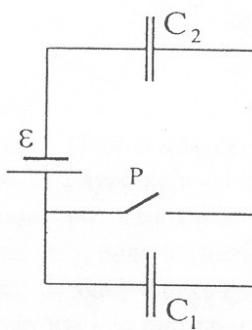

Слика 1.

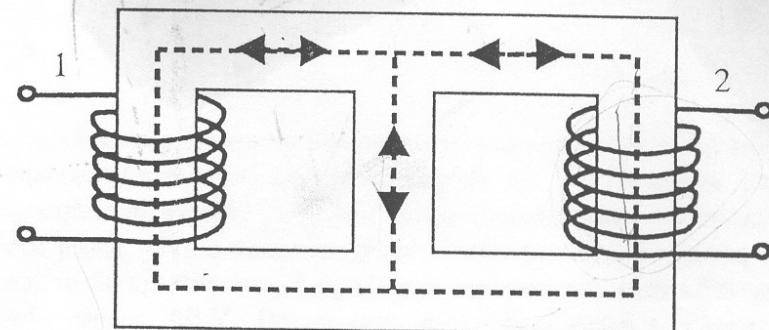

Слика 2.

Сваки задатак се вреднује са 20 поена.

Свим такмичарима желимо успешан рад!

Задатке припремио: Ракић Срђан
 Рецензент: др Душанка Обадовић
 Председник комисије: др Надежда Новаковић

J

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ФИЗИЧАРА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПОДГОРИЦА
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
ПМФ – ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ НОВИ САД
Решења задатака за VIII разред

1. Коначни лик ће бити формиран у жижи сочива. Дакле, важи:


$$\frac{1}{p} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{1}{l} + \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{2}{f} \quad \text{tj. } p = 5\text{cm}$$

Да би се то десило огледало мора формирати лик на растојању 5 cm од сочива.
Да нема огледала лик би био на растојању:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{l'} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{l'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} \Rightarrow l' = \frac{a \cdot f}{a - f} \quad \text{tj. } l' = 30\text{cm}$$

Огледало рефлектује симетрично па је потребно растојање:
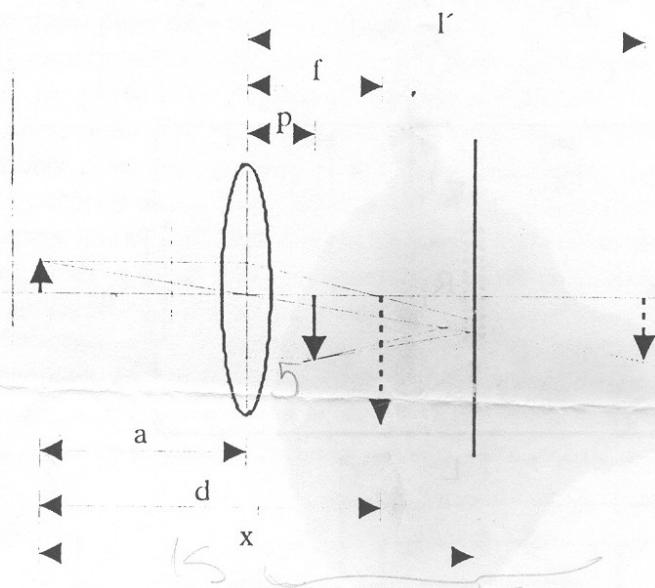
$$x = \frac{30 - 5}{2} + 5 = 17,5\text{cm}$$



2. Пошто постоји пропорционалност између флукса и напона то је у случају када је прикључен калем 1, флукс који он ствара пропорционалан напону на који је прикључен тј. U_1 . Половина флукса пролази кроз намотај 2 и индукује електромоторну силу U_2 . Ако калем 2 прикључимо на мрежу напона U_2 , онда ће настали флукс бити једнак управо половини флукса којег је стварао намотај 1. Пошто се опет флукс дели на два дела, то ће кроз намотај 1 пролазити четвртина флукса којег је он стварао када је био прикључен на мрежу напона 40 V. Према томе, индуктовани напон на калему 1 ће износити **10 V**.

3. Важе следеће релације:

$$E = E_{kor} + E_{gub} \Rightarrow P = P_{kor} + P_{gub} = P_{kor} + \frac{A}{t} \quad \text{где је } \frac{A}{t} = \frac{216 \cdot 10^3 \cdot 3600}{24 \cdot 3600} = 9\text{KW}$$

$$E = E'_{kor} + E'_{gub} \Rightarrow P = P'_{kor} + P'_{gub} = P_{kor} + 0,001P$$

По услову задатка је $P'_{gub} \leq 1\text{KW}$

$$\text{Пошто је } P_{gub} = I^2 \cdot R \quad \text{и} \quad P'_{gub} = I'^2 \cdot R \Rightarrow \frac{P_{gub}}{P'_{gub}} = \frac{I^2}{I'^2} \Rightarrow \frac{I}{I'} = 3$$

При константној снази трансформатора важи:

$$U \cdot I = U' \cdot I' \Rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{I}{I'} = 3 \Rightarrow U' = 3U \text{ тј. напон се мора повећати три пута!}$$

4. У случају исправне изолације имамо да је јачина струје $I = \frac{\varepsilon}{R_0 + 2L\rho}$

У случају оштећења изолације је: $I_{uk} = I_i + I'$, при чему је $I_{uk} = 2I$ и $I' = \frac{I}{8} \Rightarrow I_i = \frac{15}{8}I$

Ако се напишу Кирхофова правила, добија се:

$$\varepsilon = 2 \cdot x \cdot \rho \cdot I_{uk} + R_i \cdot I_i \text{ а заменом струја и изражавањем непознатог отпора изолације је:}$$


$$R_i = \frac{8 \cdot R_0 + 16 \cdot L \cdot \rho - 32 \cdot x \cdot \rho}{15} \text{ као и}$$

$$I_i \cdot R_i = \{2 \cdot (L - x) \cdot \rho + R_0\} \cdot I' \text{ а заменом струја и изражавањем непознатог } x \text{ је:}$$

$$x = L + \frac{R_0}{2 \cdot \rho} - \frac{15}{2} \cdot \frac{R_i}{\rho} = 21 \text{ месеци}$$

Заменом x у израз за R_i добија се:
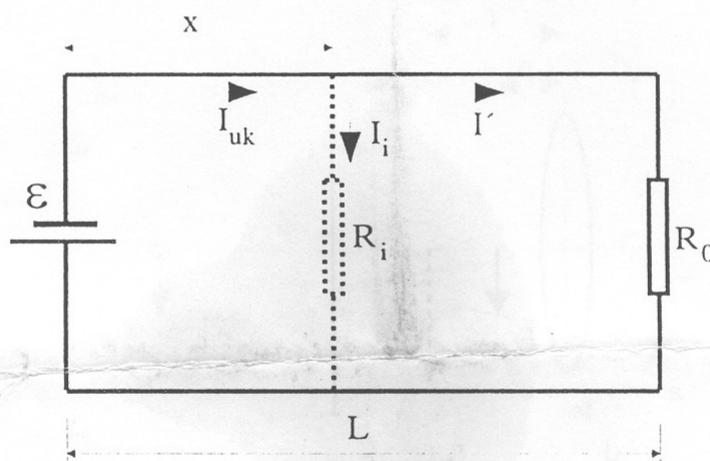
$$R_i = \frac{8}{225} (R_0 + 2 \cdot \rho \cdot L) \text{ тј. } R_i = \cancel{252} \quad 4 \Omega$$



5. Пре затварања прекидача имамо да је: $U_{C1} + U_{C2} = \varepsilon$ и $q_1 = q_2 \Rightarrow U_{C1} \cdot C_1 = U_{C2} \cdot C_2$
Одавде се могу израчунати напони на кондензаторима који износе:

$$U_{C1} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot \varepsilon = \frac{5}{3} V \quad \text{и} \quad U_{C2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \varepsilon = \frac{10}{3} V$$

После затварања прекидача кондензатор C_1 се испразни, а кондензатор C_2 се допуни до разлике потенцијала ε .

Имамо да је протекла количина наелектрисања $\Delta Q = Q_1 + Q_2$

$$Q_1 = q_1 = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \cdot \varepsilon = \frac{10}{3} \mu C$$

$$Q_2 = \varepsilon \cdot C_2 - q_2 = \varepsilon \cdot C_2 - \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \cdot \varepsilon = \frac{C_2^2}{C_1 + C_2} \cdot \varepsilon = \frac{5}{3} \mu C \quad \text{на је}$$

$$\Delta Q = 5 \mu C$$