



ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
 МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
 ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД
 Задаци за републичко такмичење ученика основних школа, шк. 2005/2006. год.
 Ужице, 1-2. април 2006. године

VIII разред

- Витстонов мост представља једноставно електрично коло приказано на слици које омогућава да се одреди вредност непознатог отпора R_x . Мост се доводи у равнотежу, а то значи да кроз галванометар не тече струја. А) Извести израз за R_x када је мост у равнотежи а остали отпори су познати (6 поена). Б) При умањењу отпора R_x за 1Ω код уравнотеженог моста, кроз галванометар тече струја $I = 5 \mu\text{A}$. При томе се јачина струје кроз R_x мења од 100 mA на 120 mA . Одредити јачину струје кроз галванометар при повећању отпора R_x за 2Ω . Напомена: Имајте у виду редове величине струја, тј. њихове бројне вредности, а самим тим могућност занемаривања неких од њих у појединим прорачунима !!! (19 поена)
- Електромотор једносмерне струје (статор мотора је стални магнет) је прикључен на мрежу једносмерног напона $U = 120 \text{ V}$ преко реостата тако да укупни омски отпор кола износи $r = 5 \Omega$. При тим условима кроз навојке електромотора тече струја $I = 10 \text{ A}$. Електромотор се искључује са мреже и његови прикључци спајају са отпорником тако да укупни отпор кола износи $R = 100 \Omega$. Он се сада користи као генератор с тим да је број обртаја ротора исти као и у случају када ради као мотор. Одредити јачину струје која противе кроз отпорник R . (15 поена)
- Мерење количине наелектрисања наелектрисаног проводника може да се изврши помоћу електрометра који мери разлику потенцијала. Електрометар је мерни инструмент чији је унутрашњи отпор бесконачан. Електрометар има одређени капацитет, и мери напон као напон на том капацитету. Прво се измери напон између проводника и Земље U_1 . Затим се у коло веже још један кондензатор познатог капацитета C_0 и то тако да му је једна плоча повезана са проводником а друга уземљена. Електрометар показује тада напон U_2 . Напишите једначину из које се одређује наелектрисање проводника? Од чега зависи тачност мерења количине наелектрисања? (20 поена)
- Преко хоризонталног, глатког и непокретног ваљка пребачен је канап занемарљиве масе. За један крај обешено је тело масе $m_1 = 500 \text{ g}$, а за други крај тело масе $m_2 = 200 \text{ g}$ за које је обешено, преко опруге коефицијента еластичности $k = 100 \text{ N/m}$, тело масе $m_3 = 100 \text{ g}$. Одредити убрзање тела и величину истезања опруге. Занемарити масу опруге. Претпоставити да нема осцилација тела која су везана за опруге. (15 поена)
- Одређивање релативне диелектричне константе течности може се једноставно извести помоћу плочастог кондензатора. Мери се капацитет кондензатора у ваздуху C_0 , и у течности C_x и њихов однос даје вредност релативне диелектричне константе течности. Ипак, капацитет водова којима је кондензатор прикључен (сматрати да је двожични вод везан паралелно са кондензатором) на мерни инструмент уноси значајну грешку и због тога се врши додатно мерење капацитета C_p у течности чија је релативна диелектрична константа ϵ_p позната. Мерење капацитета помоћу уређаја ISKRA MA2302 даје следеће вредности: $C_0 = 31 \text{ pF}$, $C_p = 46 \text{ pF}$, $C_{x1} = 49 \text{ pF}$, $C_{x2} = 40,3 \text{ pF}$, $\epsilon_p = 2,1$. Задаци: а) извести израз за израчунавање непознате релативне диелектричне константе на основу датих података и израчунати их. б) На основу података конструисати график погодан да се на основу њега може одредити капацитет водова (25 поена)


Константе: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

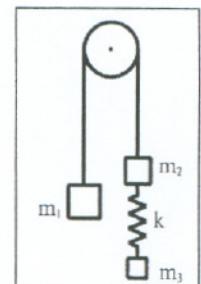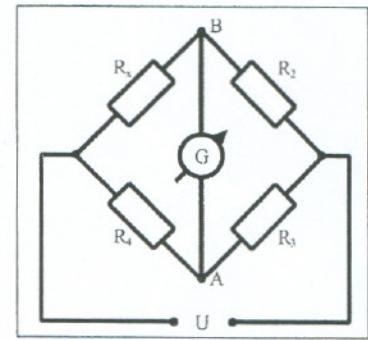Напомена: Сва решења детаљно објаснити! Свим такмичарима желимо успешан рад!



Решења задатака за VIII разред

- Услов равнотеже моста је да су тачке А и Б на истом потенцијалу, а то значи да је $R_x I_1 = R_4 I_2$ и $R_2 I_1 = R_3 I_2$. Дељењем једначина следи да је $R_x = R_2 \frac{R_4}{R_3}$. За мост у равнотежи важи: $(R_x + R_2)I_1 = \varepsilon$ а када се отпор R_x смањи за 1Ω : $(R_x + R_2)I_1' = \varepsilon$ јер је $120mA >> 5\mu A$. Изједначавањем израза следи $R_1 + R_2 = 6\Omega$, тј. $\varepsilon = 0.6V$. Када се отпор R_x повећа за 2Ω следи $I_1'' = 75mA$. Дакле, када отпор R_x опада, струја расте и потенцијал тачке А расте, и обрнуто. У првом случају је потенцијал тачке А (у односу на тачку В) повећан за $\Delta U' = R_2 \cdot 20mA$, а у другом смањен за $\Delta U'' = R_2 \cdot 25mA$. Пошто се отпор галванометра не мења, онда је $\frac{\Delta U'}{I'} = \frac{\Delta U''}{I''} \Rightarrow I'' = I' \frac{\Delta U''}{\Delta U'}$. $I'' = -6.25\mu A$.
 - Када електромотор ради у режиму мотора онда важи: $UI = rI^2 + P_{meh} = rI^2 + \varepsilon I$ те се одавде добија електромоторна сила на мотору $\varepsilon = U - rI$ која ствара магнетно поље ротора, а брзина промене флукса је сразмерна броју обртаја ротора. Када мотор ради у режиму генератора, а брзина обртања је иста као у претходном случају, онда је индукована електромоторна сила једнака електромоторној сили мотора у првом случају. Дакле, $\varepsilon = RI'$, те изједначавањем добијамо $U - rI = RI' \Rightarrow I' = \frac{U}{R} - \frac{r}{R}I$. Заменом бројних вредности добија се $I' = 0.7A$.
 - Нека је наелектрисање проводника q_p а капацитет C_p . У првом случају тело предаје део наелектрисања електрометру па се може написати $q_e = C_e U_1$ и $q_p - q_e = C_p U_1$, где је C_e капацитет електрометра. После спајања кондензатора C_0 важи: $q' = (C_e + C_0)U_2$ и $C_p U_2 = q_p - (C_e + C_0)U_2$. Комбиновањем једначина добијамо $\frac{U_1}{U_2} = \frac{q_p - U_1 C_e}{q_p - (C_e + C_0)U_2}$ те је $q_p = \frac{U_1 U_2}{U_1 - U_2} C_0$. Тачност одређивања количине наелектрисања зависи од тачности одређивања напона и од разлике напона. Већа разлика – већа тачност.
 - Из другог Њутновог закона за ова три тела: $m_1 g - F_z = m_1 a$, $F_z - m_2 g - kx = m_2 a$ и $kx - m_3 g = m_3 a$. Из тих једначина следи: $a = \frac{(m_1 - m_2 - m_3)g}{m_1 + m_2 + m_3} = 2.5 m/s^2$,
- $x = \frac{2m_1 m_3}{k(m_1 + m_2 + m_3)} g = 0.0125 m$.

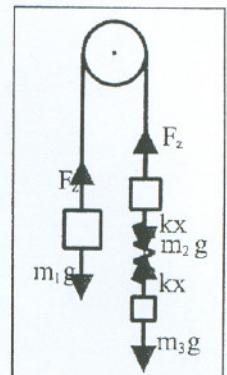

5. Пошто уређај мери укупни капацитет (кондензатор + водови) можемо писати: $C_o - C_v = \epsilon_0 \frac{S}{d}$,


$$C_p - C_v = \epsilon_0 \epsilon_p \frac{S}{d}, \quad C_x - C_v = \epsilon_0 \epsilon_x \frac{S}{d}.$$

Види се да је разлика $C_x - C_0$ сразмерна $\epsilon_x - 1$, а разлика $C_p - C_0$ сразмерна $\epsilon_p - 1$. Дакле $\frac{(C_x - C_0)}{(C_p - C_0)} = \frac{\epsilon_x - 1}{\epsilon_p - 1} \Rightarrow \epsilon_x = (\epsilon_p - 1) \frac{(C_x - C_0)}{(C_p - C_0)} + 1$. Заменом бројних вредности

добијамо $\epsilon_{x1} = 2.32$, $\epsilon_{x2} = 1.68$

Да би одредили вредност капацитета водова користићемо горње изразе, види се да је капацитет линеарна функција релативне диелектричне константе: $C_o = \epsilon_0 \frac{S}{d} \cdot \epsilon_r + C_v$. На основи табеле можемо нацртати график:

C [pF]	31	40.3	46	49
ϵ	1	1.68	2.1	2.32

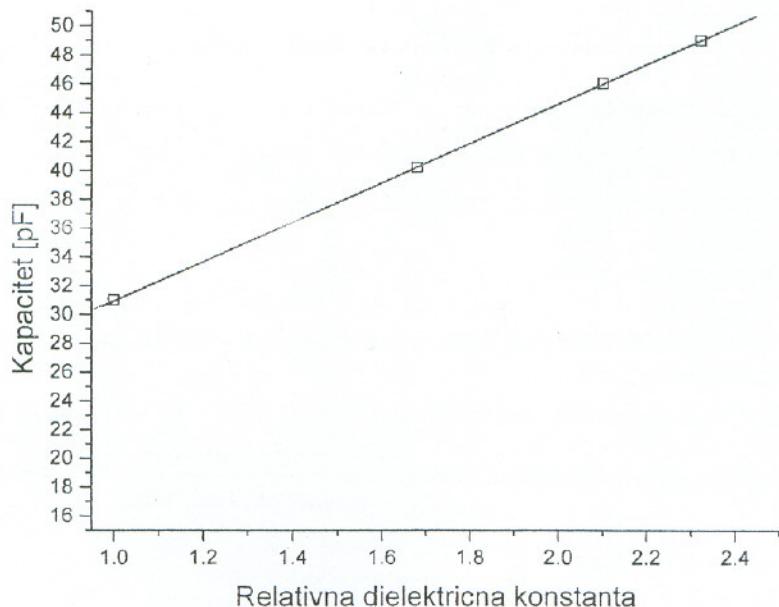

Са графика се добија да је $C_o = 13.64$ pF, а $C_v = 17.36$ pF. Видимо да капацитет водова истог реда величине као и капацитет кондензатора па је додатно мерење неопходно!